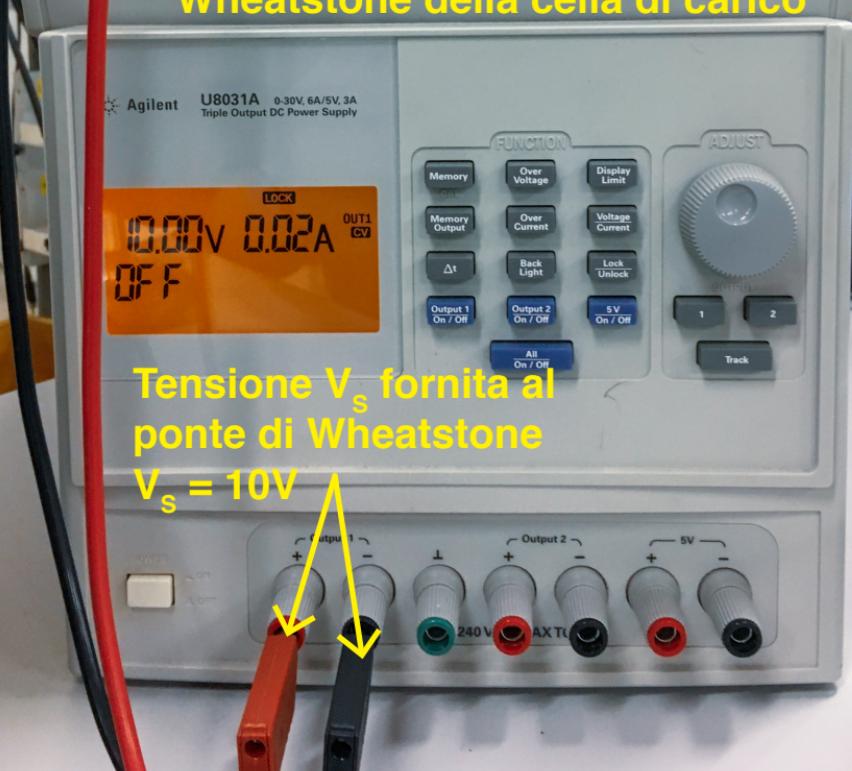





Tensione misurata  $V_0$  dal ponte di Wheatstone della cella di carico



Tensione  $V_s$  fornita al ponte di Wheatstone

$$V_s = 10V$$

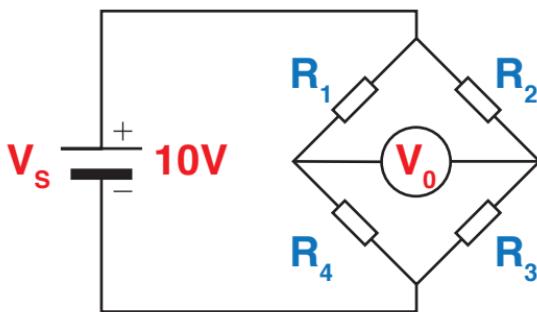

Schema elettrico  
ponte di Wheatstone