

Metodo Volt-Amperometrico E Circuito RC

Eugenio Dormicchi^{1,2}, Giovanni Oliveri¹, Mattia Sotgia¹

¹Gruppo C03, Esperienza di laboratorio n. 8

²In presenza in laboratorio per la presa dati

(Presa dati 28 Aprile 2021, 15:00– 18:00; Analisi dati 4 Maggio 2021)

Obiettivo– Vogliamo misurare con il metodo voltamperometrico il valore delle resistenze R_1 e R_2 e successivamente la capacità C di un condensatore mediante la misura della costante di tempo caratteristica di un circuito RC τ . **Metodi**– Circuiti elettrici, carica e scarica condensatori, Fit polinomiali ed esponenziali. **Risultati**– Troviamo i valori di R_1 e R_2 , ottenendo anche un andamento lineare che indica una proporzionalità diretta tra I e V . Osserviamo un andamento esponenziale coerente con la teoria per i processi di carica e scarica di un condensatore. **Conclusione**– I valori delle resistenze sono compatibili con quelli misurati. Invece per la seconda parte dell'esperienza osserviamo che invece i modelli nonostante mostrino un andamento esponenziale, non siano effettivamente compatibili con quelli teorici.

1. Introduzione

Si vuole misurare il valore delle resistenze R_1 e R_2 sfruttando il metodo voltamperometrico, e poi misurare la capacità di un condensatore, a partire dalla misura della costante di tempo su un circuito RC.

1.1. Metodo voltamperometrico

Il metodo voltamperometrico è un processo sperimentale, che consente di risalire al valore di una resistenza, tramite le misure della tensione ai suoi capi, e dell'intensità di corrente fluente al suo interno. Chiamando I_R la corrente che scorre all'interno della resistenza, e V_R la tensione ai suoi estremi, possiamo calcolare il valore della resistenza R , con la formula

$$R = \frac{V_R}{I_R}.$$

Nella prima parte dell'esperienza, misuriamo i valori di due resistenze R_1 e R_2 , mediante il metodo voltamperometrico.

Il circuito realizzato è composto da un generatore, collegato ad una resistenza nel circuito primario. Sullo stesso circuito è collegato l'amperometro, e in parallelo alla resistenza (posta dopo l'amperometro) è posizionato il voltmetro. Il circuito sul quale sono effettuate le misure è mostrato in Figura 1.

1.2. Circuito RC

La seconda parte dell'esperienza si concentra sullo studio dei processi di carica e scarica di un condensatore in due circuiti RC, in ciascuno dei quali è presente una delle resistenze considerate nella prima parte dell'esperienza.

Il circuito RC è un circuito elettrico semplice, nel quale sono presenti un resistore R e un condensatore C montati in serie; nel circuito è inoltre presente un commutatore posto tra il polo positivo del generatore di tensione e la resistenza R . Il commutatore serve per includere ed escludere il generatore dal circuito. Studiando il processo di carica di un condensatore, si può misurare la costante di tempo (τ) del circuito: un

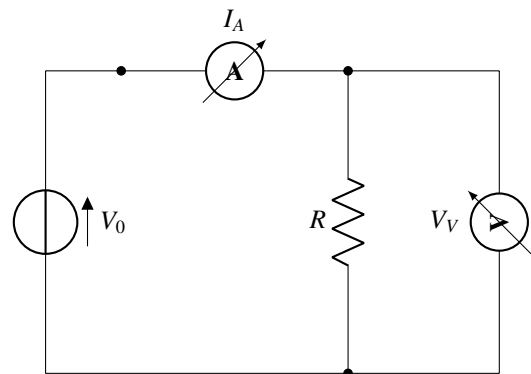


Figura 1. Schema elettrico del circuito utilizzato per la misura delle resistenze R_1 e R_2 con il metodo voltamperometrico.

valore di tempo indicativo della velocità con la quale avviene il processo di carica.

La misura della costante di tempo viene effettuata grazie alla variazione di tensioni ai capi della capacità durante la chiusura o l'apertura dell'interruttore. La carica del condensatore avviene commutando l'interruttore, al tempo t_0 , in modo da includere il generatore di corrente nel circuito; la tensione V_C ai capi del condensatore avrà l'andamento seguente

$$V_C(t) = V_\infty \left(1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \right) \quad (1)$$

dove $\tau = RC$ è la costante caratteristica di tempo del circuito. Quando il condensatore sarà completamente carico la tensione raggiungerà un valore costante V_∞ che sarà pari a V_0 del generatore nel caso ideale in cui il voltmetro ha resistenza interna infinita.

Successivamente al processo di carica del condensatore spostiamo l'interruttore, scollegando il circuito dal generatore, al tempo $t = 0$, affinché il generatore venga escluso dal circuito. La tensione V_C ai capi del condensatore avrà il seguente andamento

$$V_C(t) = V_I e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (2)$$

Dove τ è la stessa costante di tempo del processo di carica e V_I è la tensione ai capi del condensatore nell'istante in cui

viene commutato l'interruttore che quindi sarà inferiore alla tensione di regime.

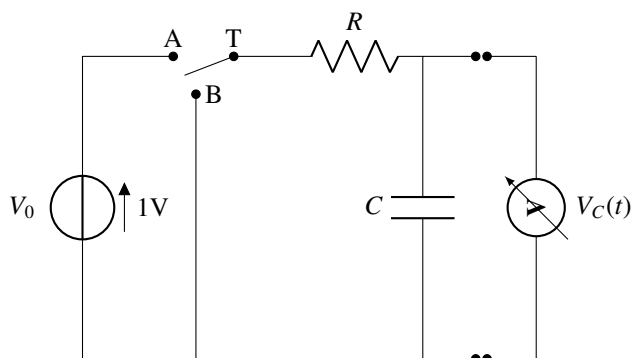


Figura 2. Schema elettrico del circuito utilizzato nella seconda parte dell'esperienza. Troviamo indicato con T il commutatore che può chiudere il circuito con A o con B, escludendo o meno il generatore.

2. Metodi

2.1. Metodo voltamperometrico

La prima parte dell'esperienza consiste nel misurare due resistenze attraverso il metodo voltamperometrico. Quest'ultimo rappresenta un modo indiretto di misurazione di resistenze elettriche ed è basato sulla legge di Ohm.

Il metodo voltamperometrico necessita di un circuito costituito da un generatore di tensione continua che alimenti la resistenza incognita, un amperometro e un voltmetro. Più la resistenza che si intende misurare è piccola più è necessario che la corrente non sia eccessivamente grande per non compromettere la struttura della resistenza e del circuito stesso.

Esistono due metodi voltamperometrici distinti: metodo voltamperometrico con voltmetro a valle e metodo voltamperometrico con voltmetro a monte.

Nella nostra esperienza faremo riferimento alla configurazione con voltmetro posizionato a valle dell'amperometro Figura 1.

In questa situazione il voltmetro misura la tensione ai capi della resistenza incognita e l'amperometro misura la corrente che circola nella resistenza interna sommata a quella che permette il funzionamento del voltmetro.

Questo metodo è efficace se la resistenza del voltmetro è molto maggiore della resistenza incognita poiché la resistenza equivalente di due resistenze poste in parallelo è $R_{eq} = (R_V R) / (R_V + R)$ (dove R è la resistenza incognita e R_V è quella del voltmetro). Considerando trascurabili gli effetti dovute alle resistenze interne degli strumenti, si ottiene I_A circa I_R e V_V circa V_R . Variando la tensione V_0 del generatore è possibile misurare coppie di valori V_V e I_A . I valori misurati sono legati dalla relazione lineare

$$V_V = R I_A \quad (3)$$

di conseguenza è possibile ottenere R incognita.

Il circuito sulla basetta è stato già predisposto dai docenti, il nostro primo scopo è collegare in modo corretto il circuito al generatore, al multimetro da banco e al Tester. Per la prima parte è necessario che il multimetro da banco sia impostato in modalità di lettura di correnti continue (tasto DC)

mentre il tester sia impostato in modalità di lettura di tensioni continue.

Utilizziamo l'Output-1 del generatore collegando l'uscita positiva di quest'ultimo all'amperometro nella boccia dei milliAmpere attraverso un cavo schermato. Un secondo cavo uscente dal foro comune dell'amperometro viene mandato ai capi della resistenza cioè al terminale giallo andando così a costituire la corrente entrante; infine colleghiamo l'ingresso nero con un terzo filo (di diverso colore per distinguerlo dai precedenti) all'uscita negativa del generatore, chiudendo così il circuito.

Successivamente colleghiamo il nostro tester, che svolgerà la funzione di voltmetro, in parallelo alla resistenza.

Esso dispone di un foro centrale, che costituisce l'uscita comune, e a destra di quest'ultimo un secondo foro per le tensioni continue. Colleghiamo quindi l'uscita delle tensioni del tester dietro al cavo dell'amperometro (boccia gialla) mentre il cavo di ritorno nero dietro la boccia nera fino all'entrata comune (COM) del tester.

Per sicurezza si può utilizzare il comando Display Limit così di limitare la potenza erogata dal generatore e non danneggiare il circuito.

Per ciascuna delle due resistenze eseguiamo i seguenti passaggi: inizialmente montiamo la resistenza incognita all'interno del circuito facendo attenzione che il generatore non stia erogando tensione. Successivamente effettuiamo 6 coppie misure di V_V e I_A variando la tensione V_0 erogata dal generatore in un intervallo da 0 V fino a 10 V.

Tutte le misure vanno fatte utilizzando il fondo scala più appropriato per ciascuno strumento e della misura che si effettua; ci segniamo di volta in volta il fondo scala utilizzato: questo permetterà di associare ai valori le relative incertezze deducibili dai data-sheet. Infine eseguiamo un fit lineare e ricaviamo il valore delle due resistenze R_1 e R_2 .

2.2. Circuito RC

Inizialmente il nostro compito è collegare correttamente il circuito al multimetro da banco, impostato in modalità di lettura di tensioni continue, e al generatore di corrente.

Congiungiamo il circuito al generatore: l'uscita negativa di quest'ultimo viene collegata alla boccia nera mentre quella positiva viene collegata al terminale rosso della basetta.

Successivamente scollegiamo il tester e andiamo a collegare il multimetro da banco che svolgerà la funzione di voltmetro.

Collegiamo attraverso un cavo l'uscita COM del multimetro alla boccia nera della basetta mentre con un secondo cavo attacchiamo l'uscita della tensione positiva all'ingresso verde. Prima di procedere alla presa dati è importante verificare che il multimetro sia impostato correttamente in lettura di tensioni continue, selezionando il tasto DCV; inoltre è necessario selezionare il fondo scala dei 2 Volt e impostarlo in manual range. Infine montiamo la resistenza misurata in precedenza posizionandola nei fori corretti sulla basetta.

Dopo aver verificato che il tutto sia montato correttamente si può procedere con la seconda parte dell'esperienza.

Questa consiste nell'utilizzo delle due resistenze misurate precedentemente all'interno del circuito descritto sopra di cui dobbiamo trovare la costante di tempo nel processo di carica e scarica.

La misura viene effettuata attraverso il programma DMM-Daq che acquisisce a intervalli di tempo costanti la tensione letta dal multimetro da banco. Per ciascuna misura è necessario acquisire dati per una durata pari a circa 2-3 costanti di tempo da quando l'interruttore viene commutato. Scegliamo infine una frequenza di acquisizione appropriata in modo da ottenere circa 5-10 misure per ogni costante di tempo.

Procediamo quindi con la misura di carica: impostiamo la tensione del generatore ad un valore compreso tra i 0.2 V e i 2 V che verrà mantenuta costante durante la misura; nel nostro caso abbiamo selezionato una tensione costante erogata dal generatore 1 V.

Commutiamo l'interruttore in modo da escludere il generatore e attendiamo sufficientemente a lungo finché la tensione letta dal multimetro sia compatibile con zero.

Successivamente facciamo partire il programma dal terminale e gli forniamo i comandi seguenti: T, t, nome del file in cui salvare i dati e intervallo di tempo di acquisizione Δt .

Per la prima resistenza è conveniente scegliere un Δt di 0.5 s mentre per la seconda un intervallo di 1 s. Appena dopo aver fatto partire l'acquisizione spostiamo l'interruttore così da includere il generatore e interrompiamo la presa dati dopo circa 2-3 costanti di tempo del circuito (45 secondi per la prima resistenza e 90 secondi per la seconda, stimando come costanti di tempo $\tau_1 \approx 10$ s e $\tau_2 \approx 30$ s).

Completata la misura di carica procediamo con quella di scarica mantenendo sempre il circuito in tensione: prepariamo il programma di acquisizione dati inserendo gli stessi comandi dati in precedenza e lo stesso intervallo di tempo tra due misure successive usato per il processo di carica. Commutiamo l'interruttore escludendo il generatore e immediatamente dopo facciamo partire l'acquisizione dati. Analogamente a prima interrompiamo il programma dopo un tempo circa pari a 2-3 τ . Dopo aver concluso le misure di carica e scarica del circuito RC utilizzando la resistenza R_1 , procediamo con la resistenza R_2 ripetendo i medesimi passaggi.

Come controllo finale è possibile misurare direttamente le resistenze impostando il multimetro in modalità ohmmetro. Scollegiamo quindi le parti del circuito non essenziali, collegando infine la boccia nera all'uscita comune del multimetro e la boccia rossa al foro di lettura delle resistenze. I valori delle resistenze così ottenuti sono $R_1^m = (9.9371 \pm 0.0015)$ k Ω e $R_2^m = (32.770 \pm 0.007)$ k Ω , dove gli errori sono statistici e ottenuti dal data-sheet del multimetro da banco come

$$\varepsilon_R = \frac{0.002\% \cdot val + 0.003\% \cdot range}{\sqrt{3}} \quad (range = 20/200 \text{ k}\Omega).$$

I valori forniti dal multimetro dovranno essere poi confrontati con quelli ottenuti attraverso il metodo voltamperometrico (si vedano le Conclusioni 5).

3. Analisi dati

3.1. Stima delle resistenze

Rappresentiamo le coppie (I_A, V_V) trascritte in Tabella 1 e Tabella 2 nella Figura 3, dove possiamo osservare un andamento lineare. Per le coppie (I_A, V_V) consideriamo come incertezza il valore deducibile dal data-sheet.

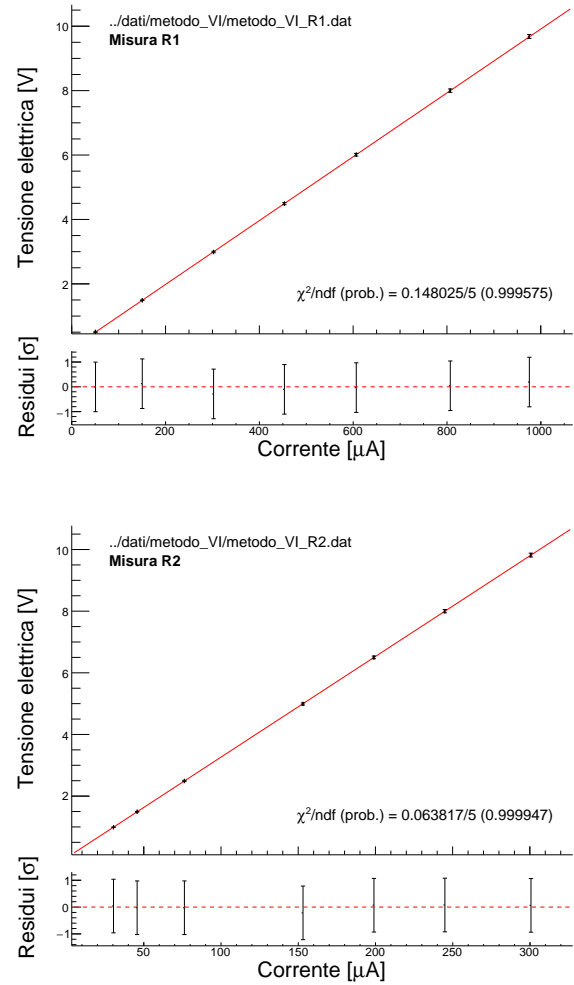


Figura 3. Grafico delle coppie di punti (I_A, V_V) misurati nella prima parte dell'esperienza, con i relativi residui. Sopra sono rappresentati i punti delle misure relativi a R_1 , sotto troviamo i valori relativi alla misura di R_2 . Il valore del χ^2 , e il valore del rapporto χ^2/ndf , indicano in entrambi i casi un Fit quasi troppo perfetto, potremmo quindi ipotizzare di aver sovrastimato gli errori, osservando comunque che tutti i punti sono vicini al valor vero a meno di 1σ .

Per la corrente I_A l'errore

$$\varepsilon_{I_A} = \begin{cases} \frac{0.03\% \cdot val + 0.05\% \cdot range}{\sqrt{3}} & (\text{se range} = 200 \mu\text{A}) \\ \frac{0.02\% \cdot val + 0.05\% \cdot range}{\sqrt{3}} & (\text{se range} = 2 \text{ mA}) \end{cases}$$

mentre per la tensione il valore è

$$\varepsilon_{V_V} = \begin{cases} \frac{0.015\% \cdot val + 0.001}{\sqrt{3}} & (\text{se range} = 2 \text{ V}) \\ \frac{0.015\% \cdot val + 0.01}{\sqrt{3}} & (\text{se range} = 20 \text{ V}) \end{cases}$$

dove *range* indica il fondo scala scelto, *val* indica il valore letto dallo strumento.

Dalla Eq. (3) possiamo ricavare una relazione lineare rappresentabile da una polinomiale di primo grado (pol1 in root) come $a_0 + a_1 x = y$, dove a_0 deve essere compatibile con 0.

Dal Fit possiamo ricavare una stima di R_1 e R_2 . In Figura 3 rappresentiamo anche i grafici dei residui, dove il valore

Tabella 1. Coppie di valori (I_A , V_V) del circuito con R_1 .

	Corrente Elettrica [μ A]	Tensione Elettrica [V]
1	50.688 \pm 0.015	0.502 \pm 0.003
2	150.36 \pm 0.03	1.491 \pm 0.009
3	302.39 \pm 0.09	2.99 \pm 0.023
4	453.40 \pm 0.11	4.49 \pm 0.03
5	606.57 \pm 0.13	6.01 \pm 0.04
6	807.01 \pm 0.15	8.00 \pm 0.05
7	975.54 \pm 0.17	9.68 \pm 0.06

Tabella 2. Coppie di valori (I_A , V_V) del circuito con R_2 .

	Corrente Elettrica [μ A]	Tensione Elettrica [V]
1	30.395 \pm 0.011	0.992 \pm 0.006
2	45.692 \pm 0.014	1.491 \pm 0.009
3	76.296 \pm 0.019	2.49 \pm 0.02
4	153.08 \pm 0.03	4.99 \pm 0.03
5	199.00 \pm 0.04	6.50 \pm 0.04
6	244.91 \pm 0.09	8.00 \pm 0.05
7	300.65 \pm 0.09	9.82 \pm 0.06

sulle x è lo stesso, mentre sulle y poniamo

$$\frac{V_{\text{misurata}} - V_{\text{fit}}}{\varepsilon V_{\text{misurata}}}$$

che rappresenta lo spostamento del valore misurato dal Fit, normalizzato, a cui è associato un errore pari a 1σ . In questa considerazione stiamo assumendo che la distribuzione di probabilità dei singoli punti sia Gaussiana.

3.2. Stima delle costanti di tempo

Dai file raccolti dal software DMMDaq riportati nell'appendice A rappresentiamo in Figura 4 le coppie (t , $V_C(t)$) per i processi di carica e scarica relativi alle due resistenze.

L'errore relativo a t si assume essere $\varepsilon_t = 0.005 \cdot T$ dove $T = \Delta t$ è l'intervallo che intercorre tra due misurazioni. Per l'errore relativo a V_C consideriamo la maggiore tra le seguenti quantità:

$$\varepsilon_{V_C} = \frac{1}{\sqrt{12}} |V_{(i)} - V_{(i-1)}| \frac{0.3 \text{ s}}{T}$$

oppure l'incertezza deducibile dal data-sheet dello strumento

$$\varepsilon_{V_C} = \frac{0.015\% \cdot \text{val} + 0.003\% \cdot \text{range}}{\sqrt{3}} \quad (\text{range} = 2 \text{ V}).$$

Sui punti rappresentati in Figura 4 eseguiamo poi fit utilizzando la Eq. (1) per i processi di carica (Figura 4 a sinistra, sopra con la resistenza R_1 sotto R_2), e la Eq. (2) per i processi di scarica (Figura 4 a destra, sopra con la resistenza R_1 sotto R_2).

Dai modelli di Fit ricaviamo i valori di $V_\infty \pm \varepsilon_{V_\infty}$, $\tau \pm \varepsilon_\tau$ e $t_0 \pm \varepsilon_{t_0}$ per il processo di carica, $V_0 \pm \varepsilon_{V_0}$ e $\tau \pm \varepsilon_\tau$ per il processo di scarica.

Da questi valori, in particolar modo dal valore di τ , possiamo ricavare la capacità C del condensatore. Infatti se $\tau = RC$, otteniamo che

$$C = \frac{\tau}{R},$$

da cui otteniamo che

$$\varepsilon_C = C \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\varepsilon_R}{R}\right)^2}.$$

4. Risultati

Dal fit eseguito su Eq. (3) ricaviamo i valori delle resistenze R_1 e R_2 , e dell'intercetta. Ritroviamo quindi i valori $R_1^s = (9.911 \pm 0.033) \text{ k}\Omega$ e $R_2^s = (32.65 \pm 0.13) \text{ k}\Omega$. Osserviamo che le resistenze sono compatibili con i valori misurati in laboratorio, infatti

$$|R_1^s - R_1^m| = 0.026 < 0.981 = 3 \sqrt{\varepsilon_{R_1^s}^2 + \varepsilon_{R_1^m}^2}$$

e analogamente

$$|R_2^s - R_2^m| = 0.118 < 0.391 = 3 \sqrt{\varepsilon_{R_2^s}^2 + \varepsilon_{R_2^m}^2}$$

Inoltre come anche indicato nel listato in Appendice A, osserviamo che in entrambi i casi le intercette sono compatibili con il valore di zero.

Prendiamo ora invece in considerazione i risultati ottenuti dai Fit di Eq. (1) e Eq. (2) e rappresentati in Figura 4.

Per i processi di carica otteniamo i seguenti valori:

- con la resistenza R_1 :
 - il valore di $V_\infty^{R_1} = (0.999259 \pm 0.000020) \text{ V}$,
 - il valore di $\tau_{\text{carica}}^{R_1} = (10.0453 \pm 0.0012) \text{ s}$,
 - il valore di $t_0^{R_1} = (0.1137 \pm 0.0009) \text{ s}$;
- con la resistenza R_2 :
 - il valore di $V_\infty^{R_2} = (0.99698 \pm 0.00008) \text{ V}$,
 - il valore di $\tau_{\text{carica}}^{R_2} = (10.0453 \pm 0.0012) \text{ s}$,
 - il valore di $t_0^{R_2} = (0.1137 \pm 0.0009) \text{ s}$;

Per i processi di scarica otteniamo invece i seguenti valori:

- con la resistenza R_1 :
 - il valore di $V_0^{R_1} = (0.9542 \pm 0.0004) \text{ V}$,
 - il valore di $\tau_{\text{scarica}}^{R_1} = (10.5437 \pm 0.0018) \text{ s}$,
- con la resistenza R_2 :
 - il valore di $V_0^{R_2} = (0.97982 \pm 0.00017) \text{ V}$,
 - il valore di $\tau_{\text{scarica}}^{R_2} = (34.021 \pm 0.004) \text{ s}$,

Dai valori di τ otteniamo i valori di $C \pm \varepsilon_C$:

- da $\tau_{\text{carica}}^{R_1}$ e R_1^s otteniamo $C_0 = (1.016 \pm 0.003) \text{ mF}$,
- da $\tau_{\text{scarica}}^{R_1}$ e R_1^s otteniamo $C_1 = (1.064 \pm 0.004) \text{ mF}$,
- da $\tau_{\text{carica}}^{R_2}$ e R_2^s otteniamo $C_2 = (1.021 \pm 0.004) \text{ mF}$,
- da $\tau_{\text{scarica}}^{R_2}$ e R_2^s otteniamo $C_3 = (1.041 \pm 0.004) \text{ mF}$,

Con l'utilizzo di `roote` di semplici algoritmi verifichiamo la compatibilità dei valori ottenuti, e, come indicato in fondo al listato di output, osserviamo che vi è compatibilità solo tra C_0 e C_2 .

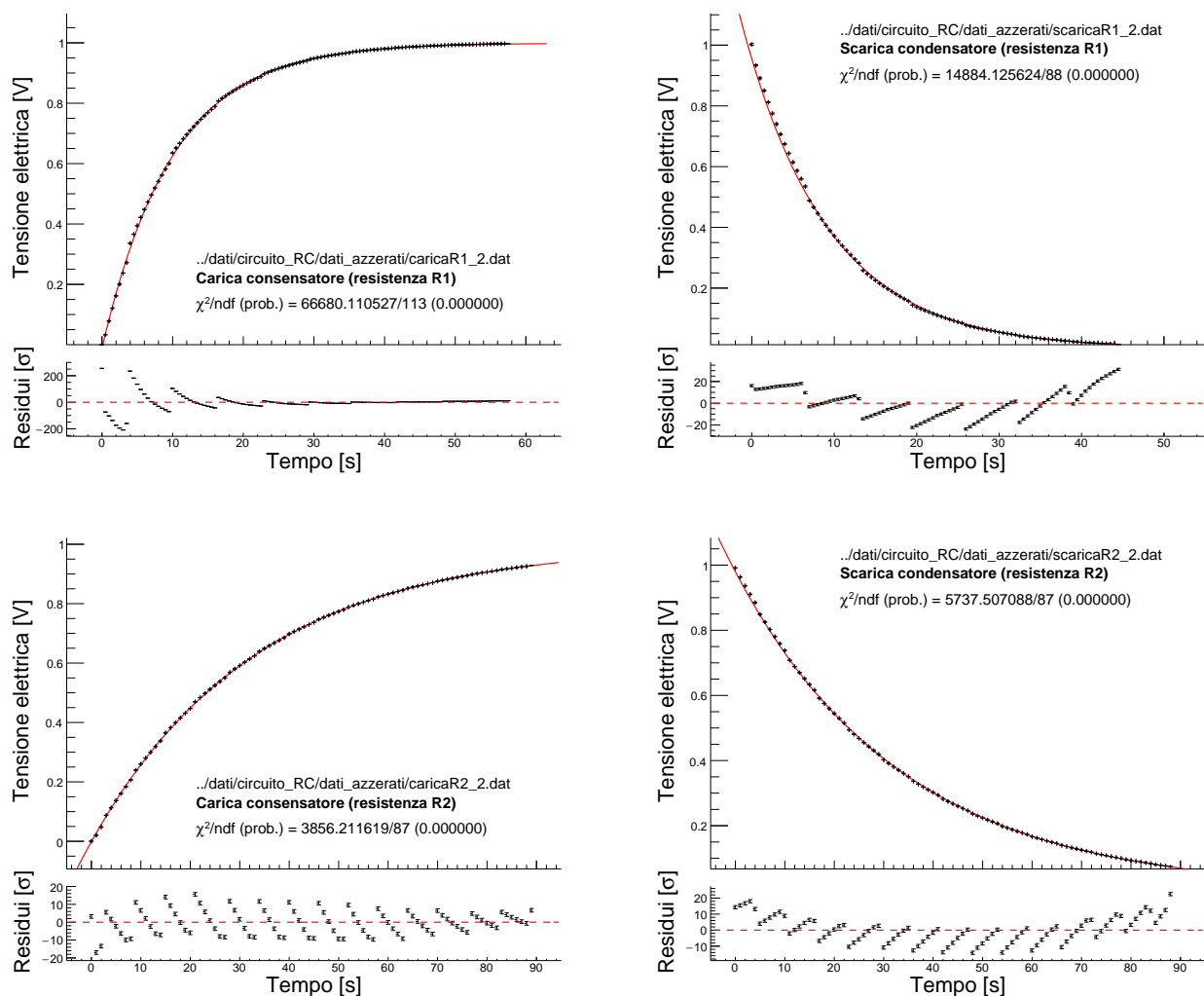


Figura 4. Rappresentazione del processo di carica e scarica del condensatore in presenza di resistenza R_1 (sopra) e R_2 (sotto).

5. Conclusione

Osserviamo che i valori del rapporto χ^2/ndf per la prima parte della esperienza è molto basso, e la probabilità del χ^2 è estremamente alta, tanto da farci ipotizzare che gli errori sulle tensioni siano stati sovrastimati. Lo strumento utilizzato infatti è uno stato progettato per poter operare in una più ampia gamma di condizioni di misura, e questo al costo di perdere accuratezza.

Nonostante ciò osserviamo un andamento lineare in accordo con la teoria. Inoltre troviamo che entro 3σ i valori sono compatibili con la misura diretta effettuata in laboratorio.

La seconda parte della esperienza presenta invece molte problematiche che di seguito ci impegniamo a commentare.

Infatti solo osservando i valori di χ^2/ndf e la probabilità del χ^2 , possiamo notare come il risultato non sia compatibile con la teoria, e mostri uno scostamento significativo (ben superiore 5σ).

Già durante la presa dati abbiamo potuto osservare che i punti rappresentati nel software DMMDaq presentavano un andamento discontinuo, che è stato confermato da una successiva analisi dati dettagliata. Infatti questo problema viene reso più evidente nell'analisi dei residui in Figura 4 dove osserviamo che i punti, oltre a essere distanti dalla miglior retta oltre 50σ , presenta un andamento particolare, dove a periodi

di circa 8 s i dati presentano uno salto.

Osservando meglio il grafico inoltre sembra come se a blocchi di 8 s i punti debbano essere circa traslati rigidamente avanti di un certo Δt ignoto.

Riteniamo che questo fatto possa essere dovuto ad un problema di acquisizione dati: il multimetro da banco utilizzato per effettuare le misurazioni, e il computer utilizzato per la raccolta dati potrebbero non essere perfettamente sincronizzati. Questo potrebbe causare la perdita cadenzata di un dato ogni "n" acquisizioni di dati (circa ogni 8 secondi). Graficamente il risultato è lo shift su un certo lasso di tempo della distribuzione dei dati.

L'ipotesi che questo Δt equivalga a esattamente una variazione tra il tempo di presa dati di due punti è stata inizialmente presa in considerazione, e abbiamo eseguito una prova dove a blocchi di 8 secondi, stando attenti a spostare i punti in prossimità del salto. Questa ipotesi nasce dal fatto che se il computer avesse saltato un periodo avrebbe associato il valore della V successiva al periodo precedente, causando questo sfasamento. Questa ipotesi è stata poi scartata in seguito ad una prova dove il risultato non variava significativamente. Segue che l'idea che ci possa essere un offset temporale Δt sia probabile, ma che tale Δt non sia costante e neanche ricavabile dai dati.

Da questi problemi legati al fit dei dati per la seconda parte

segue inoltre che la non compatibilità dei valori di capacità C sia giustificata.

A. Dati aggiuntivi

Per la seconda parte dell'esperienza sono stati utilizzati i file caricaR1_2.dat, caricaR2_2.dat, scaricaR1_2.dat e scaricaR2_2.dat posti nella cartella ./dati/circuito_RC/dati_azzerati/.

Aggiungiamo di seguito il listato di output di root, utilizzato nell versione 6.22/06.

```
*****
METODO VOLT-AMPEROMETRICO PER RICAVARE R1 E R2
*****

FCN=0.148025 FROM MIGRAD STATUS=CONVERGED 45 CALLS 46 TOTAL
EDM=2.74849e-08 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE
EXT PARAMETER STEP FIRST
NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
1 p0 -3.48275e-04 4.12547e-03 1.66617e-06 -9.84148e-03
2 p1 9.91087e-03 3.26730e-05 1.31958e-08 -7.90133e+00

** CHI2 / NDF ( PROB. ) 0.148025 / 5 ( 0.999575 )

** COMPATIBILITA' DI ZERO PER R0 => COMPATIBILE

FCN=0.0638172 FROM MIGRAD STATUS=CONVERGED 50 CALLS 51 TOTAL
EDM=3.03492e-14 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE
EXT PARAMETER STEP FIRST
NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
1 p0 -6.86019e-04 7.62488e-03 2.47655e-06 -3.44546e-05
2 p1 3.26516e-02 1.27408e-04 4.13820e-08 -1.71995e-04

** CHI2 / NDF ( PROB. ) 0.0638172 / 5 ( 0.999947 )

** COMPATIBILITA' DI ZERO PER R1 => COMPATIBILE

*****
CONTROLLO COMPATIBILITA' R1 E R2
*****

** R1 => COMPATIBILE
R1 (misurata) 9.9371 +/- 0.00149385 kOhm
R1 (ricavata) 9.91087 +/- 0.032673 kOhm

** R2 => COMPATIBILE
R2 (misurata) 32.77 +/- 0.00724806 kOhm
R2 (ricavata) 32.6516 +/- 0.127408 kOhm

*****
STUDIO CIRCUITO RC
*****

** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/caricaR1_2.dat

FCN=66680.1 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL 16 CALLS 169 TOTAL
EDM=2.88727e-08 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE
EXT PARAMETER STEP FIRST
NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
1 p0 9.99259e-01 2.00376e-05 0.00000e+00 1.72605e+01
2 p1 1.00453e+01 1.24891e-03 0.00000e+00 -6.13545e-01
3 p2 1.13656e-01 8.78720e-04 8.78720e-04 -1.95730e-01

** CHI2 / NDF ( PROB. ) 66680.1 / 113 ( 0 )

V_0/V_I 0.999259 +/- 2.00376e-05 V
tau 10.0453 +/- 0.00124891 s

** COMPATIBILITA' DI ZERO =>NON-COMPATIBILE
t_0 0.113656 +/- 0.00087872 s

** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/scaricaR1_2.dat

FCN=14884.1 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL 12 CALLS 89 TOTAL
EDM=2.22382e-08 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE
EXT PARAMETER STEP FIRST
NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
1 p0 9.54209e-01 4.12175e-04 6.75828e-08 -4.98710e-03
2 p1 1.05437e+01 1.84963e-03 1.84963e-03 -1.25465e-03

** CHI2 / NDF ( PROB. ) 14884.1 / 88 ( 0 )

V_0/V_I 0.954209 +/- 0.000412175 V
tau 10.5437 +/- 0.00184963 s

** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/caricaR2_2.dat

FCN=3856.21 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL 40 CALLS 254 TOTAL
EDM=6.04053e-10 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE
EXT PARAMETER STEP FIRST
NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
1 p0 9.96983e-01 7.52169e-05 -2.48891e-07 -2.63551e-01
2 p1 3.33239e+01 9.48424e-03 -4.19678e-05 2.62352e-03
3 p2 3.44903e-02 4.95656e-03 4.95656e-03 -1.48931e-02

** CHI2 / NDF ( PROB. ) 3856.21 / 87 ( 0 )

V_0/V_I 0.996983 +/- 7.52169e-05 V
tau 33.3239 +/- 0.00948424 s

** COMPATIBILITA' DI ZERO =>NON-COMPATIBILE
t_0 0.0344903 +/- 0.00495656 s

** READING FROM FILE ../dati/circuito_RC/dati_azzerati/scaricaR2_2.dat

FCN=5181.59 FROM MINOS STATUS=SUCCESSFUL 12 CALLS 97 TOTAL
EDM=8.39373e-10 STRATEGY= 1 ERROR MATRIX ACCURATE
EXT PARAMETER STEP FIRST
NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
1 p0 9.80445e-01 1.74132e-04 3.07311e-08 -4.63678e-03
2 p1 3.39966e+01 4.02596e-03 4.02596e-03 -3.38165e-04
```

```
** CHI2 / NDF ( PROB. ) 5181.59 / 87 ( 0 )

V_0/V_I 0.980445 +/- 0.000174132 V
tau 33.9966 +/- 0.00402596 s

*****
STIMA DELLA CAPACITA' C
*****

C (da carica R1) 1.01357 +/- 0.00334379 mF
C (da scarica R1) 1.06385 +/- 0.00351215 mF
C (da carica R2) 1.02059 +/- 0.00399299 mF
C (da scarica R2) 1.04119 +/- 0.00406466 mF

** COMPATIBILITA' TRA C[0] E C[1] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[0] E C[2] => COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[0] E C[3] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[1] E C[0] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[1] E C[2] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[1] E C[3] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[2] E C[0] => COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[2] E C[1] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[2] E C[3] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[0] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[1] => NON-COMPATIBILE
** COMPATIBILITA' TRA C[3] E C[2] => NON-COMPATIBILE
```